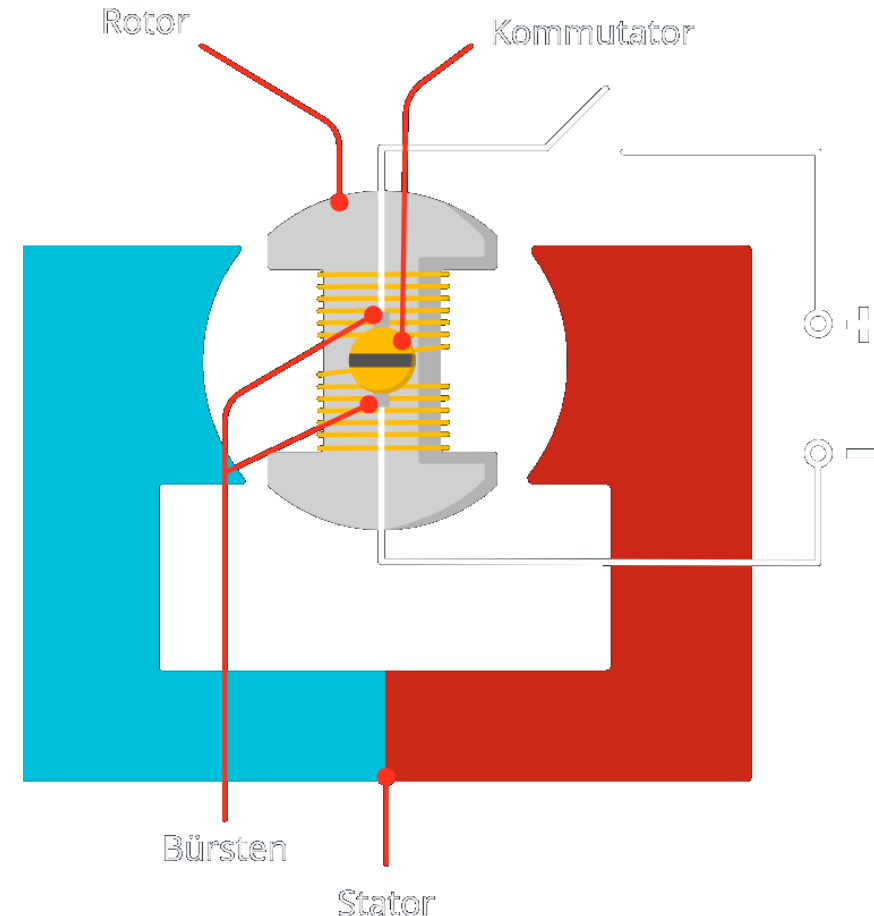



DC-Motoren

Aufbau DC-Motor

- Besteht aus einem Stator (Permanentmagnet), Rotor (Fremderregt) und einem Kommutator
- Es gibt lediglich zwei Pole zur Steuerung des Motors (+/-)
- Einfach und Kostengünstig auf dem Markt erhältlich
- Einfache Drehzahlregelung via PWM-Signal





Steuerung/Schaltung DC-Motor

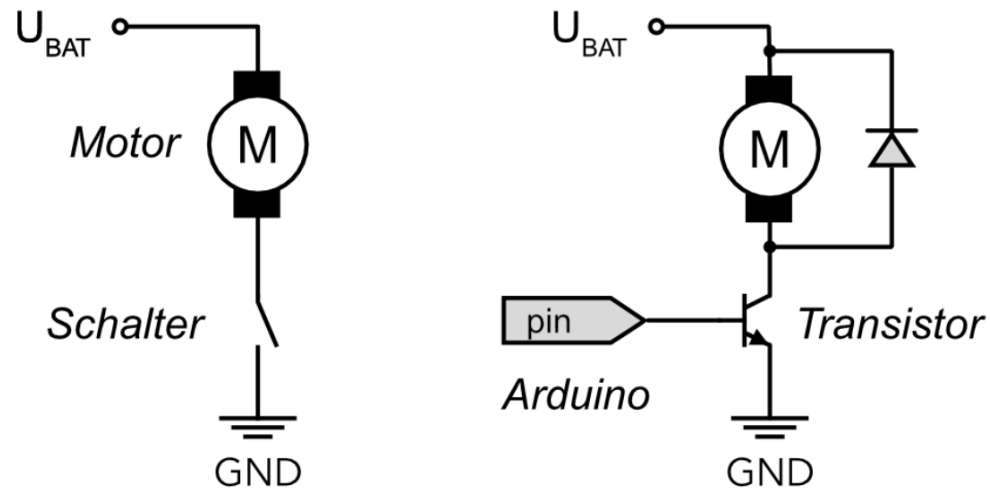


- Ein DC-Motor lässt sich entweder mittels Relais oder Halbleiter schalten.
- Da es sich um eine Spule handelt, die Ihrer Änderung entgegen wirkt, müssen ggf. Dioden verbaut werden (flyback/Freilaufdioden)

Steuerung/Schaltung DC-Motor

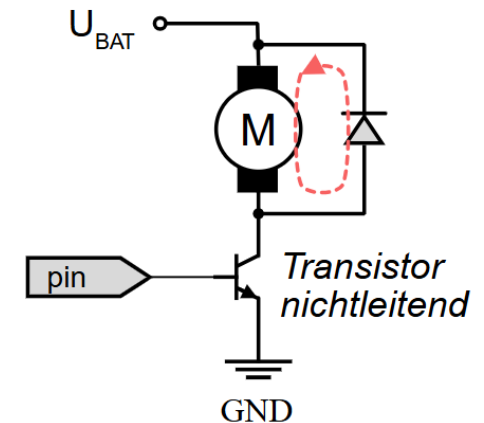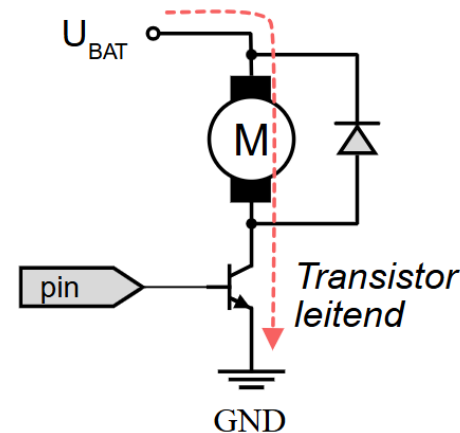
- Flyback Dioden sind als Schutzeinrichtung für den Leistungshalbleiter zu verstehen
- Induktive Lasten führen zu Transienten beim Schalten, welche durch diese Diode „gelöscht“ werden.



H-Brücke

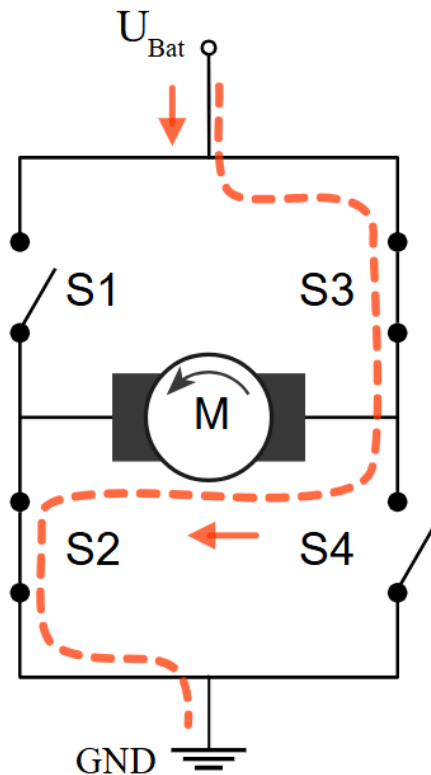

a) Linkslauf


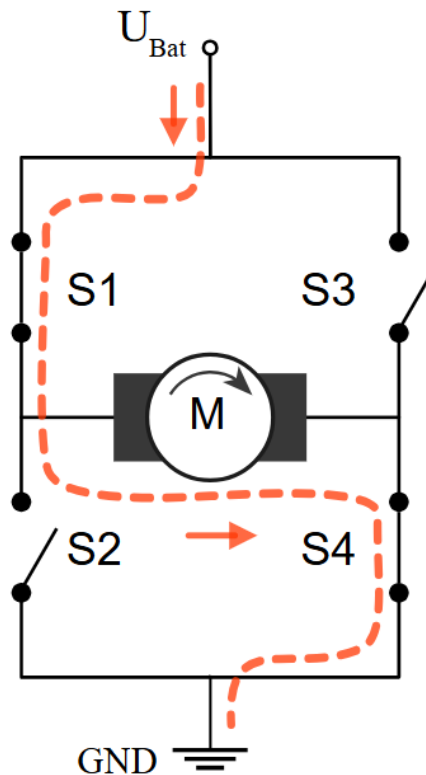


b) Rechtslauf

- Für Die Änderung der Drehrichtung wird eine H-Brücke benötigt.
- Aufbau aus 2 Halbbrücken (Push-Pull-Stufe)
- Freilaufdioden im Bild sind zur besseren Übersicht entfernt.


H-Brücke

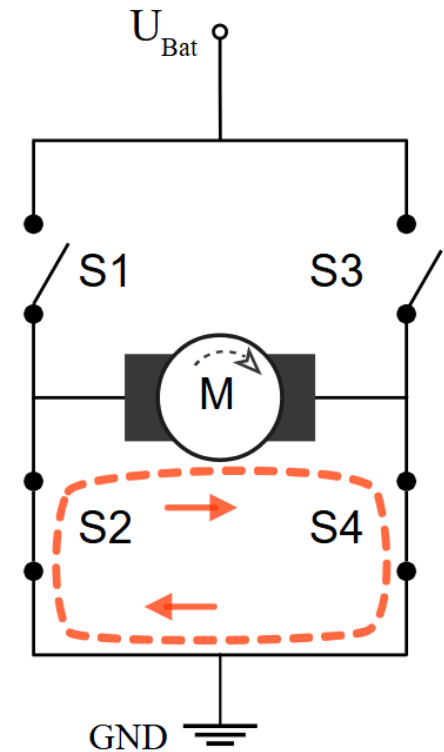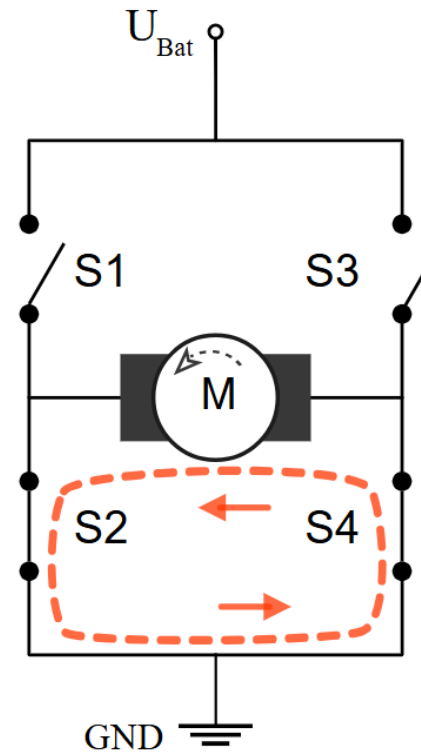- Ein Bremsen kann über einen aktiven Kurzschluss der Motorpole erzielt werden.
- Dies führt zum aktiven Schluss des magnetischen Flusses im Motor und bremst ihn
- Achtung, hier wird Energie im Motor über die Wicklung und über die Halbleiter umgeladen.




H-Brücken ansteuern

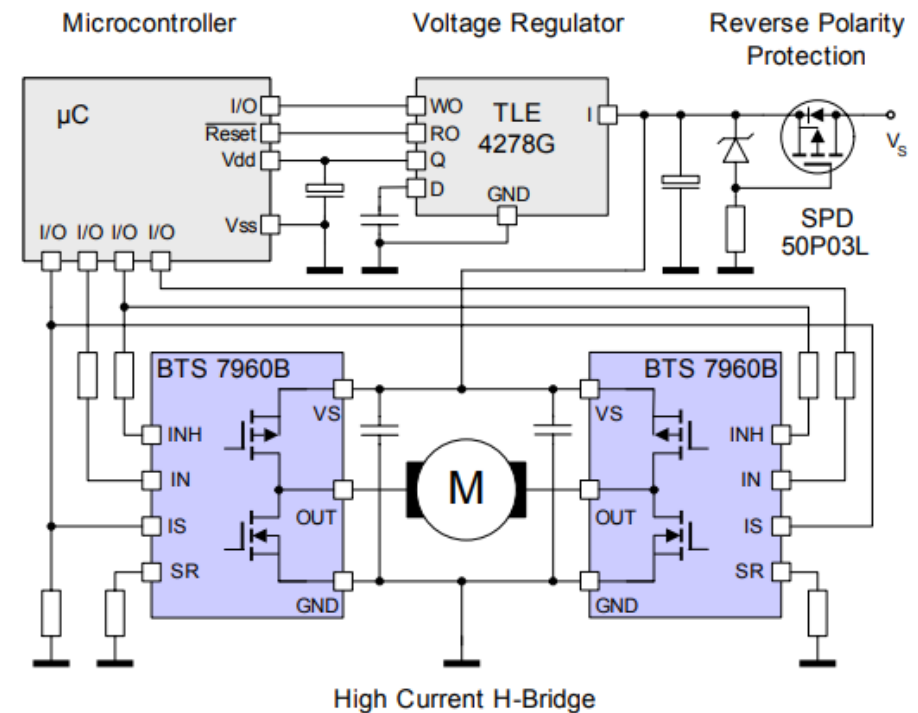- In der Regel hat eine H-Brücke ein Enable-Signal sowie ein PWM-Eingang
- Manche H-Brücken haben dies auch pro Halbbrücke.
- Optional kann ein Fehlerausgang oder ein Strommessausgang als Analogsignal vorhanden sein.
- Die Ansteuerung und Auswertung erfolgt in der Regel durch einen Controller




DC Motor Drehzahl

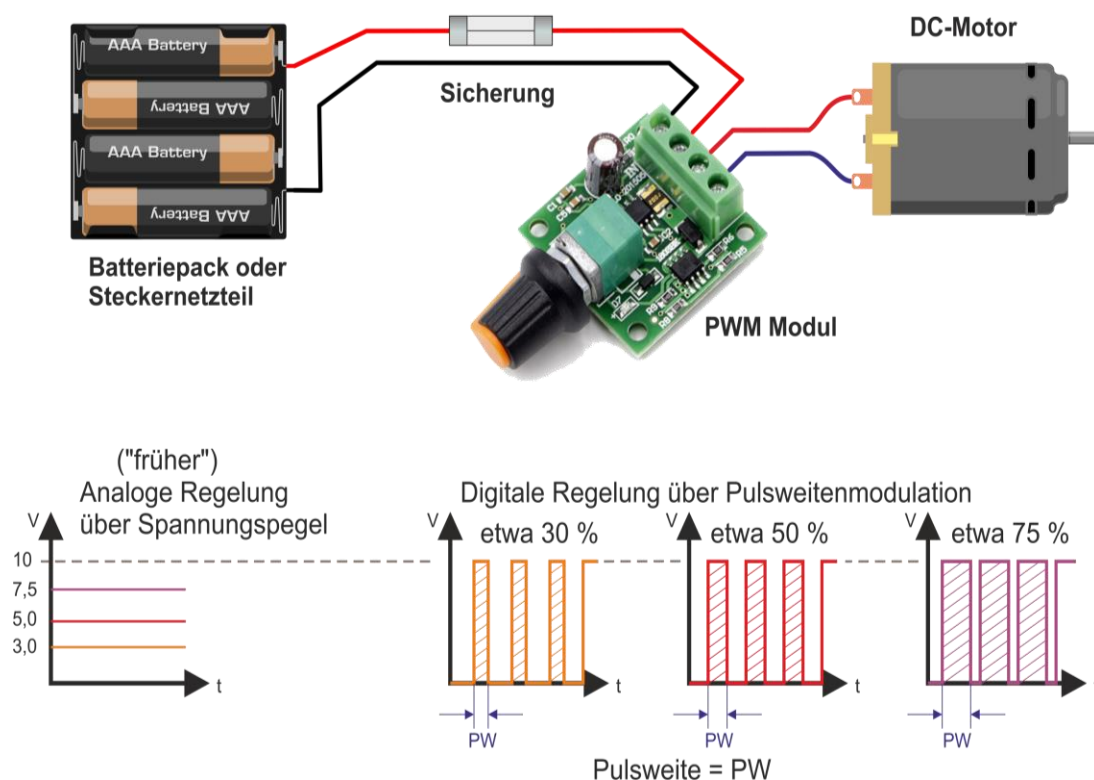

- In der Regel nicht mehr über Analoge Spannungsregelung
- Ein PWM-Spannungssignal stellt einen mittleren Stromfluss im Motor ein
- Ein mittlerer Strom führt zu einem Drehmoment im Motor, sodass sich in Abhängigkeit der Last und der Reibung bzw. des Trägheitsmoments des Rotors eine mittlere Drehzahl einstellt

Schrittmotoren


Aufbau Schrittmotor

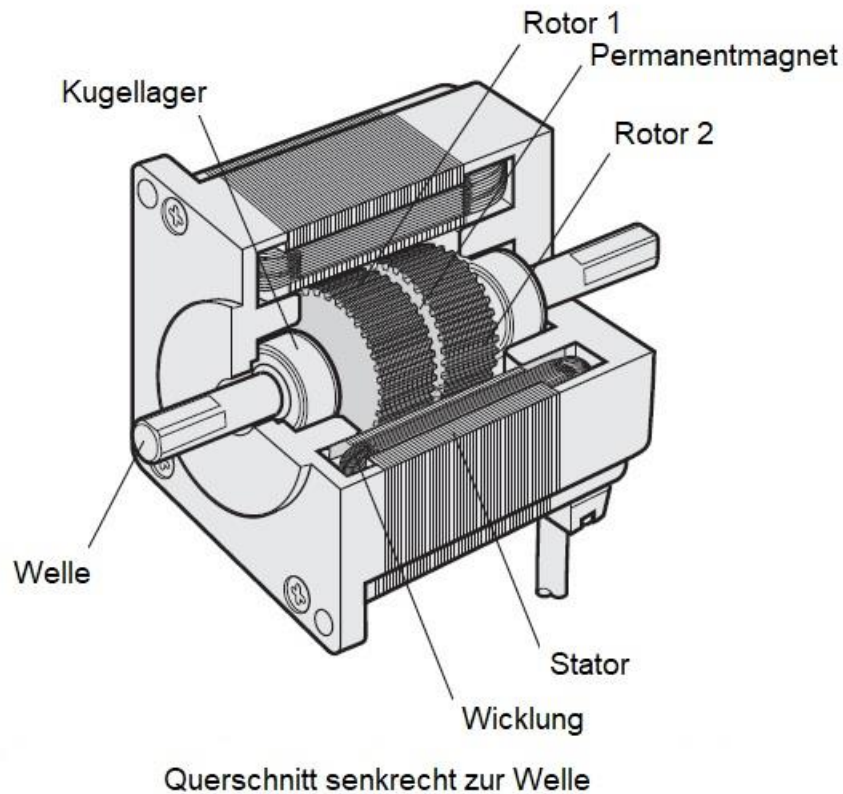


- Besteht aus Stator und Rotor, der Rotor ist zwigeteilt.
- Rotormagnetisierung ist axial (Rotor1 bspw. N-Pol und Rotor2 bspw. S-Pol)
- Der Rotor ist ein Permanentmagnet
- Die Wicklungen liegen radial im Stator um den Rotor gewickelt

Aufbau Schrittmotor

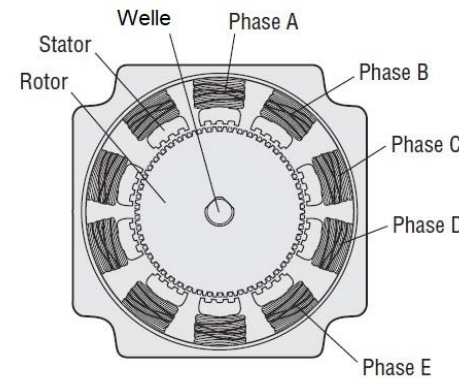- Man unterscheidet zwischen 2- und 5- Phasen Motoren
- Es gibt auch Motoren mit zusätzlichen parallelen oder seriellen Wicklungen
- Der Rotor sowie der Stator weisen Verzahnungen für den magnetischen Fluss auf.
- Die Zahnteilung entspricht der Schrittweite




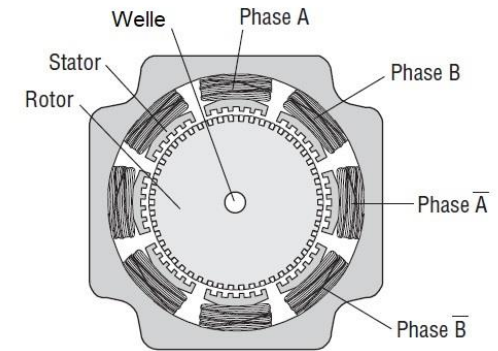Aufbau eines 0,72° Schrittmotors (5-Phasen)
Querschnitt senkrecht zur Welle



Aufbau eines 1,8° Schrittmotors (2-Phasen)
Querschnitt senkrecht zur Welle


Aufbau Schrittmotor

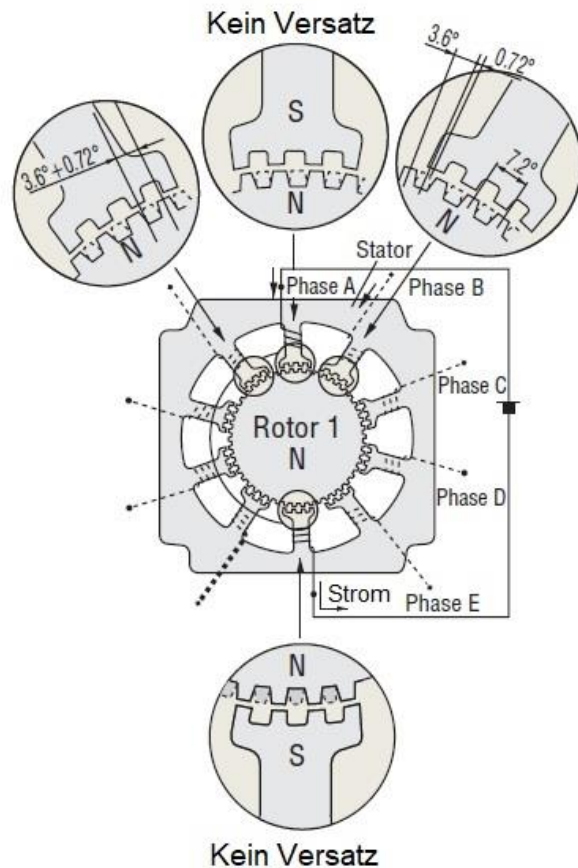


- Die Position erfolgt durch die Bestromung der jeweiligen Phasen.
- Eine Position stellt

Schrittmotortreiber bspw. L6474

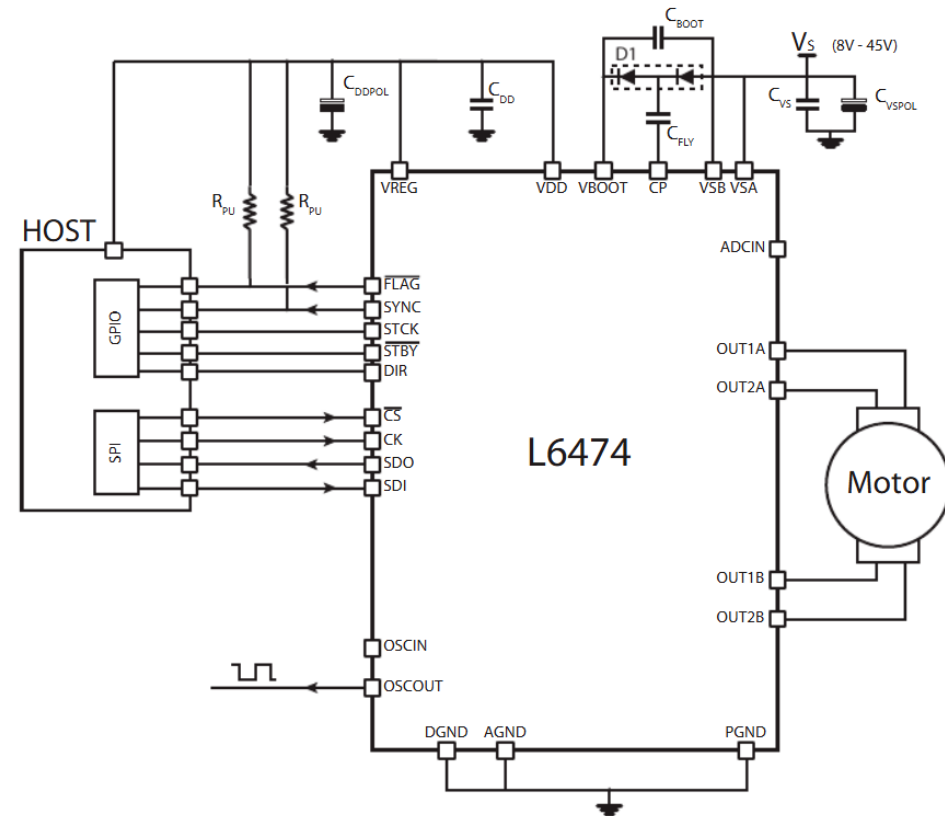- Übernehmen die Aufgabe der Phasensteuerung und der Stromregelung
- Erlauben feinere Schrittauflösung (Microschritte) durch Spannungsvariation der Phasenausgänge
- Haben im Allgemeinen ein Kontrollinterface und Schrittpulseingänge für das einfache weiterschalten zum nächsten Schritt




Aufbau Schrittmotortreiber

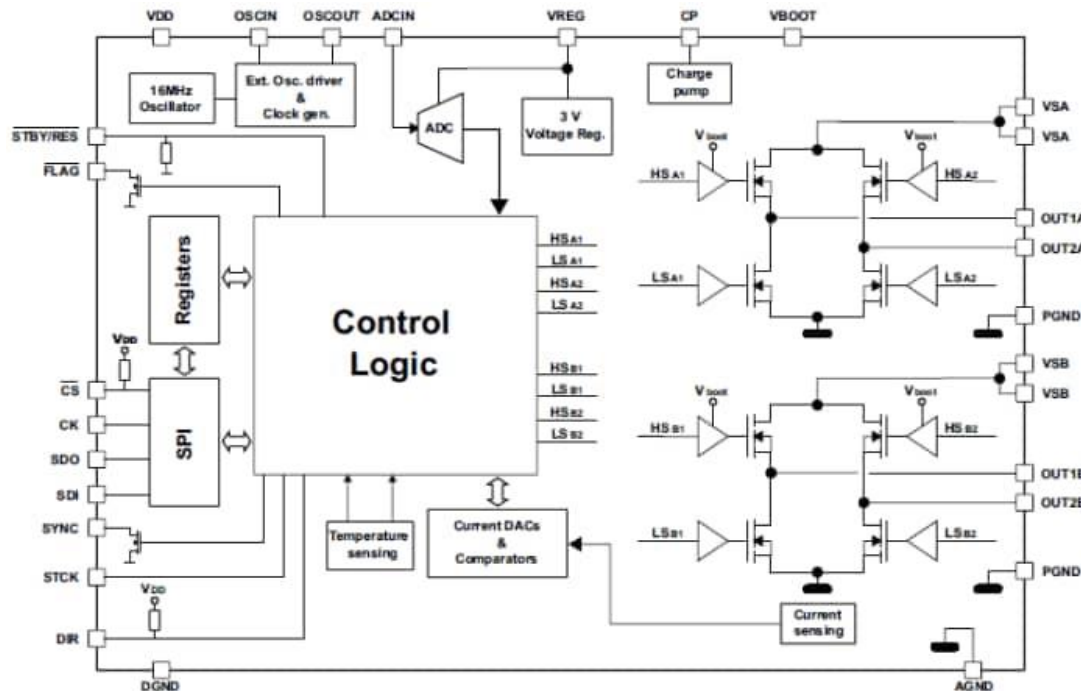

- H-Brücken Treiber, Current Sensing und PWM Logic sind der Kernbestandteil eines Treibers
- Ein MCU oder Host steuert die Bewegung über einen Step Pulse sowie einem Direction Eingang
- Ein Registerinterface erlaubt das Fine-Tuning und die Einstellung der Schrittauflösung


Aufbau Schrittmotortreiber

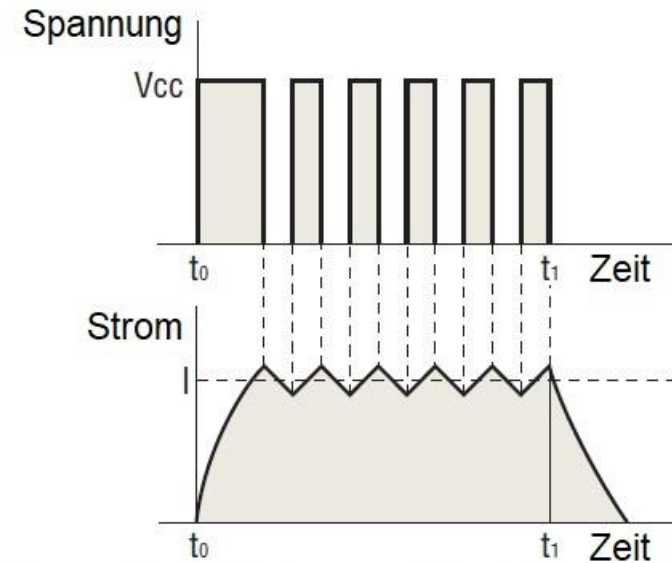- Die Regelung erfolgt pro Spule, das Prinzip ist ähnlich zum D-Motor.
- Der Strom regelt in direkter Beziehung das Drehmoment pro Phase
- Ein Schrittmotor regelt auf einen mittleren Konstantstrom um ein Haltemoment zu erzeugen.



Beziehung zwischen Spannung und Strom
bei Konstantstrom-Antrieben

Schrittmotortreiber

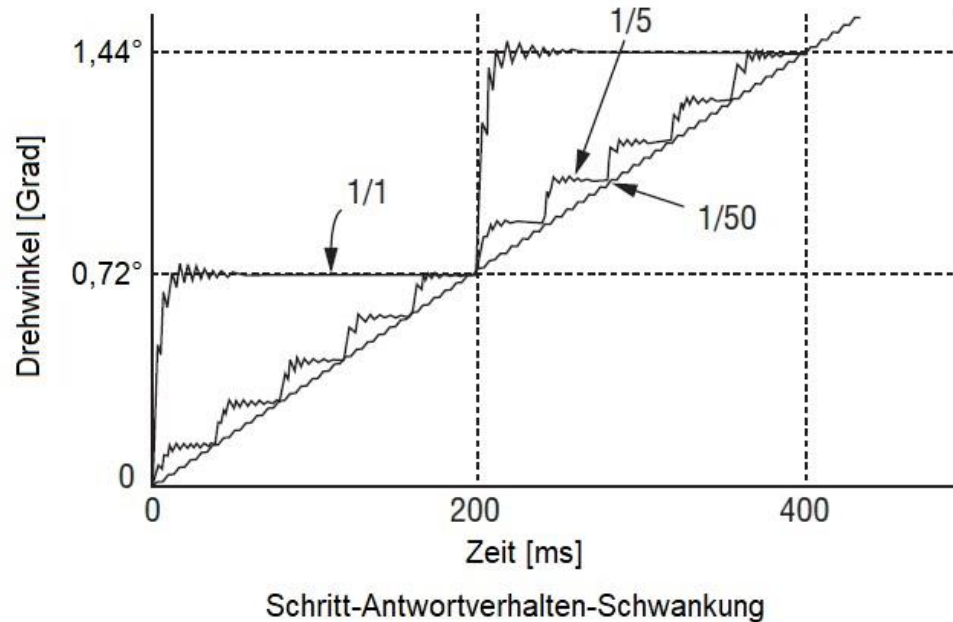

- Microstepping führt zu kleineren Drehwinkeln durch Zwischenschritte in der Phasensteuerung.
- Das Drehmoment sowie das Haltemoment fällt dadurch allerdings!
- Erlaubt unter gegebenen Bedingungen eine genauere Position und eine höhere Laufruhe

Drehmoment Schrittmotor

$$M_{INC} = M_{HFS} \cdot \sin \left(\frac{90}{\mu_{PFS}} \right)$$

$$M_N = M_{HFS} \cdot \sin \left(\frac{(90 \cdot N)}{\mu_{PFS}} \right)$$

Dabei gilt:

μ_{PFS} = Anzahl der Mikroschritte pro Vollschritt [Ganzzahl]

N = Anzahl der erfolgten Mikroschritte [Ganzzahl]
hierbei muss N kleiner oder gleich μ_{PFS} sein

M_{HFS} = Haltemoment im Vollschrittbetrieb [Nm]


M_{INC} = Inkrementalmoment pro Mikroschritt [Nm]

M_N = Inkrementalmoment für N Mikroschritte [Nm]

auch hierbei muss N kleiner oder gleich μ_{PFS} sein


Drehmoment Schrittmotor

Mikroschritte/Vollschritt	% Haltemoment/Mikroschritt
1	100,00%
2	70,71%
4	38,27%
8	19,51%
16	9,80%
32	4,91%
64	2,45%
128	1,23%
256	0,61%

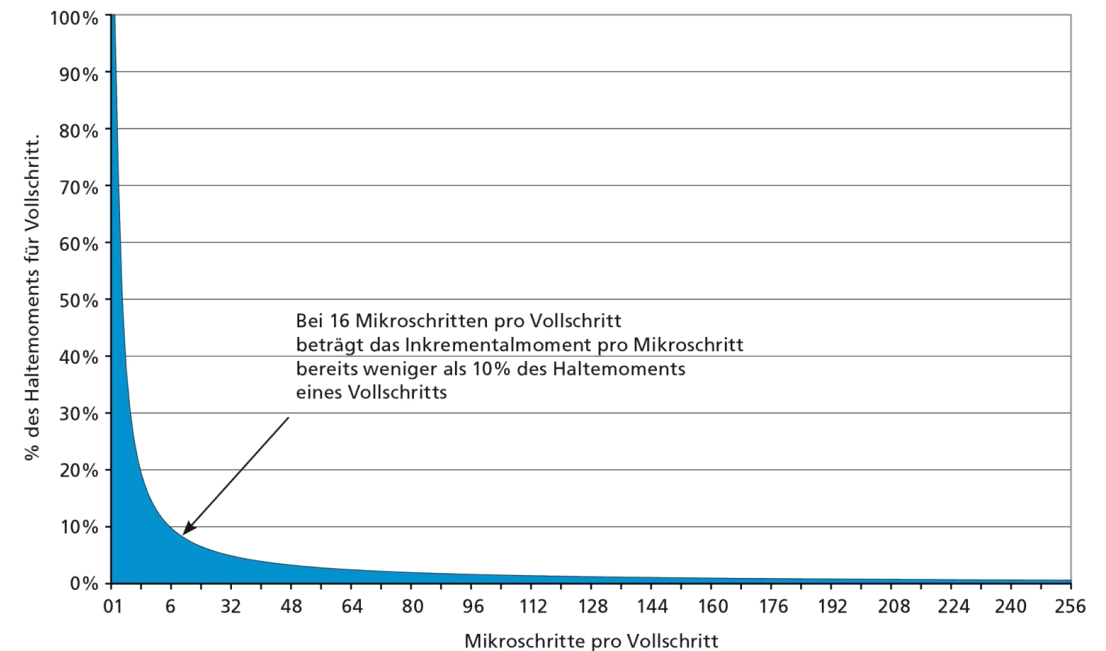

Eckdaten für einen Schrittmotor

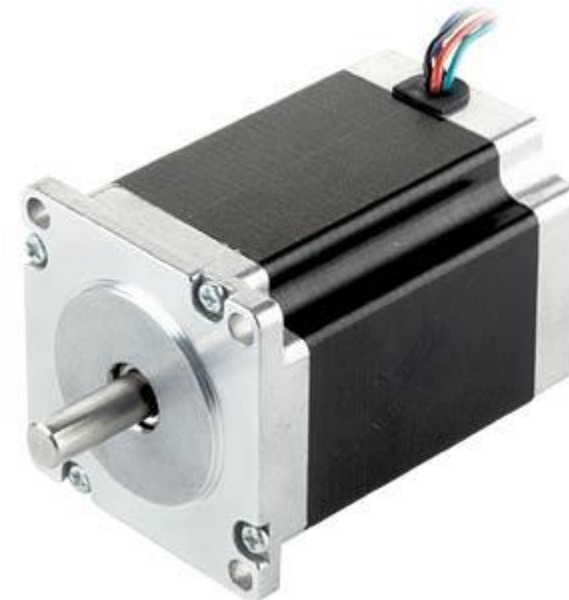- Anzahl Wicklungen: 2 Phasen
- Schrittwinkel: $1,8^\circ \Rightarrow 200$ Vollschrte/U
 - 3200 Microschritte/U bei 16 Microschritten
- Nennspannung: 2,52 V
- Nennstrom: 4,2 A/Phase
- Widerstand: 0,6 Ohm
- Induktivität 1.8 mH/Phase
- Haltemoment: 180 N.cm Min
- Kabel: AWG22 UL1007
- Rotorträgheit: 480 g.cm²
- Limitierung der Pulse pro Sekunde ~ 1000/s



Closed Loop und Open Loop

- Begriffe der Regelungstechnik
- Eine Regelung ist Closed loop, da die IST-Größe erfasst wird und einem Regler Rückgeführt wird. Eine Korrektur eines Fehlers kann erfolgen, indem IST- und SOLL-Größe verglichen wird.
- Eine Steuerung ist open Loop, da keine IST-Größe erfasst wird und somit keine Fehlerkorrektur erfolgen kann.